# 本节主题

# 数据通路的建立

18年原题出处!

高度重视!!

必须掌握!!

北京大学。嘉谯

计算机组成

制作人:随俊称





# 建立数据通路的方法

### № 基本原则

。根据指令需求,连接组件,建立数据通路

### ❷ 指令的需求

- 。所有指令的共同需求
- 。不同指令的不同需求


## 建立数据通路的方法

- № 基本原则
  - 。根据指令需求,连接组件,建立数据通路

- № 指令的需求
  - 。 所有指令的共同需求
  - 。不同指令的不同需求
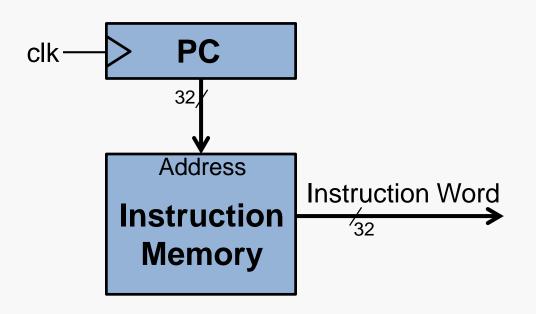
### ❷ 取指令

- 。程序计数器(PC)的内容是指 令的地址
- 。用PC的内容作为地址,访问指 令存储器获得指令编码




### ❷ 取指令

- 。程序计数器(PC)的内容是指 令的地址
- 。用PC的内容作为地址,访问指 令存储器获得指令编码
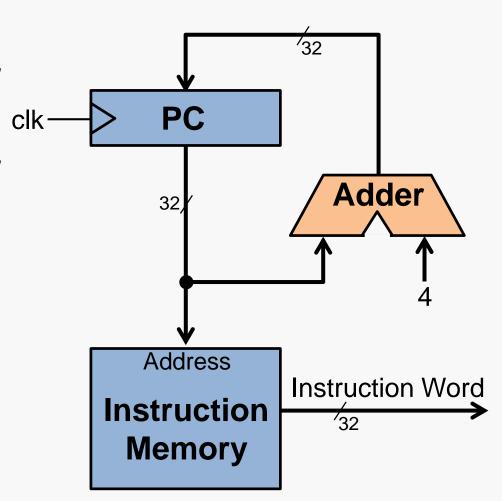
### ● 更新程序计数器(PC)

- 。顺序执行时
  - PC ← PC + 4
- 。发生分支时
  - PC ← 分支目标的地址




### ❷ 取指令

- 。程序计数器(PC)的内容是指 令的地址
- 。用PC的内容作为地址,访问指 令存储器获得指令编码
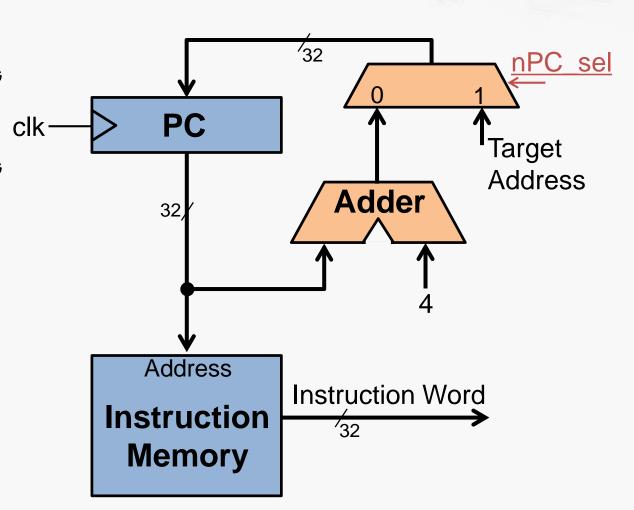
### ● 更新程序计数器(PC)

- 。顺序执行时
  - PC ← PC + 4
- 。发生分支时
  - PC ← 分支目标的地址




#### 这几个组件先记住,后面画图会用到

### ◎ 取指令

- 。程序计数器(PC)的内容是指 令的地址
- 。用PC的内容作为地址,访问指 令存储器获得指令编码
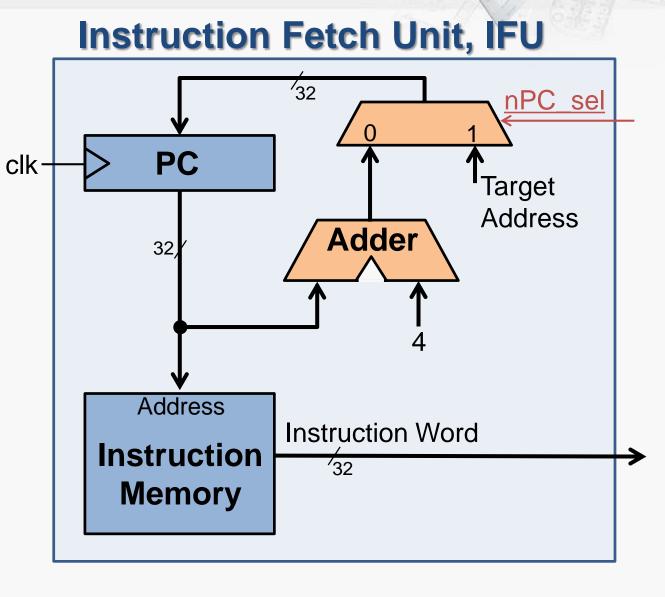
### ● 更新程序计数器(PC)

- 。顺序执行时
  - PC ← PC + 4
- 。发生分支时
  - PC ← 分支目标的地址



# 建立数据通路的方法

- № 基本原则
  - 。根据指令需求,连接组件,建立数据通路


- № 指令的需求
  - 。所有指令的共同需求
  - 。 不同指令的不同需求

## 加法和减法指令的需求

 $\bigcirc$  R[rd] = R[rs] op R[rt]


o addu rd, rs, rt subu rd, rs, rt

	6-bit		5-bit		5-bit		5-bit		5-bit		6-bit	
R	opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

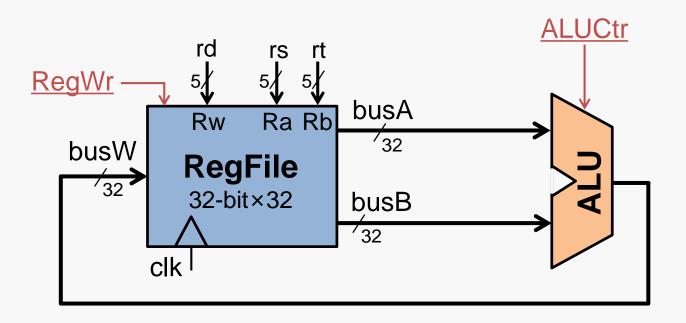


注:ALUCtr和RegWr是由 指令译码生成的控制信号


## 逻辑运算指令的需求

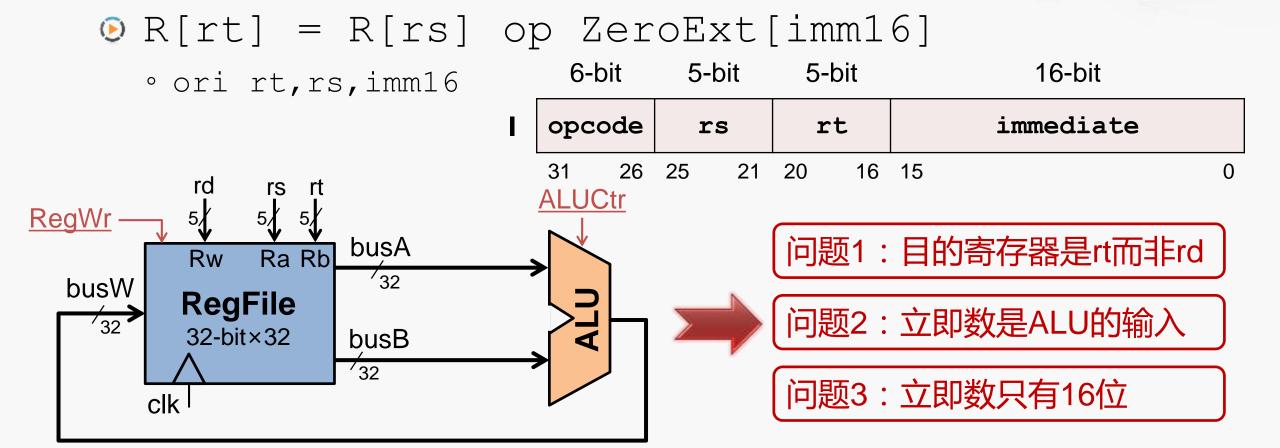


### 逻辑运算指令的需求

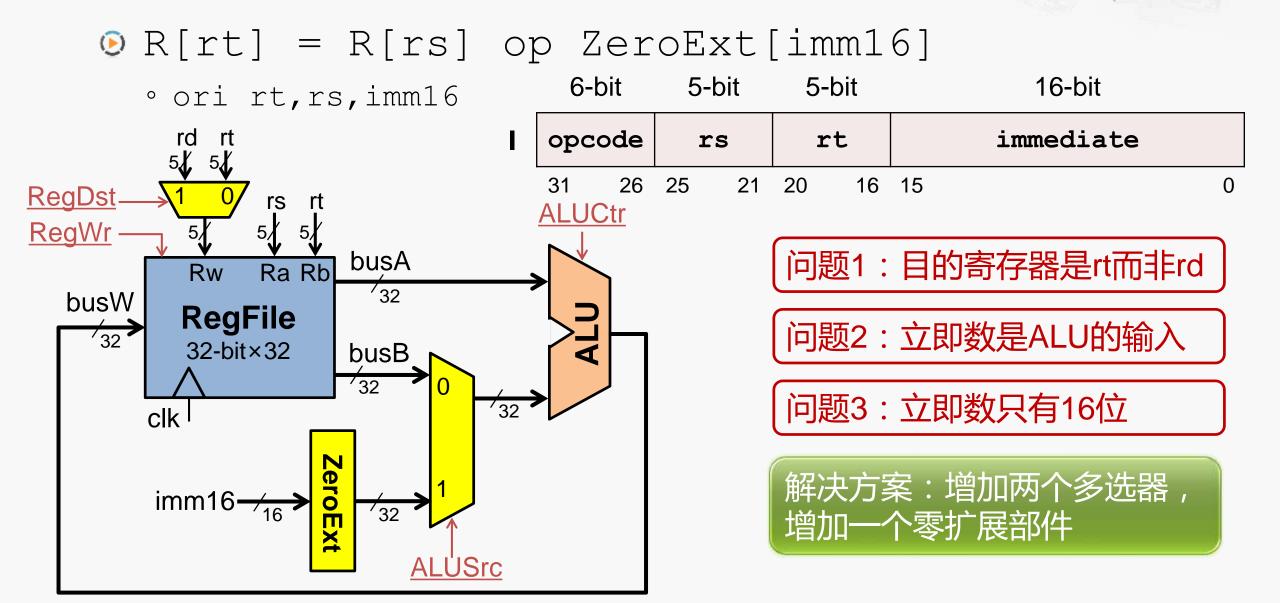

# 访存指令的需求 (Load)

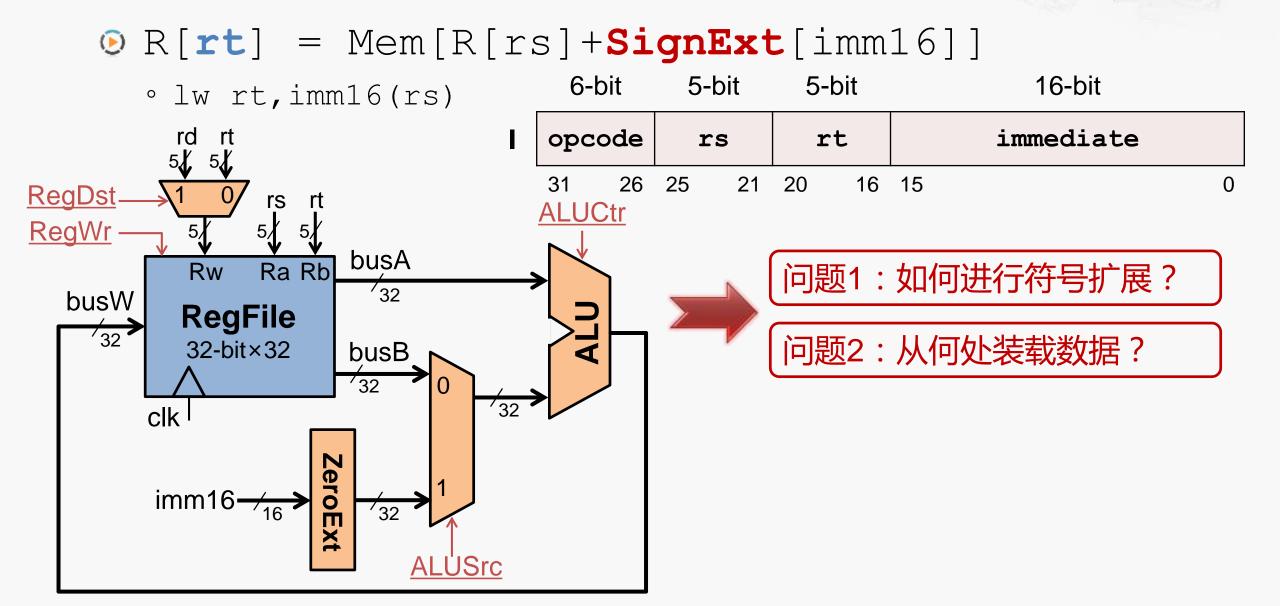

# 访存指令的需求(Load)

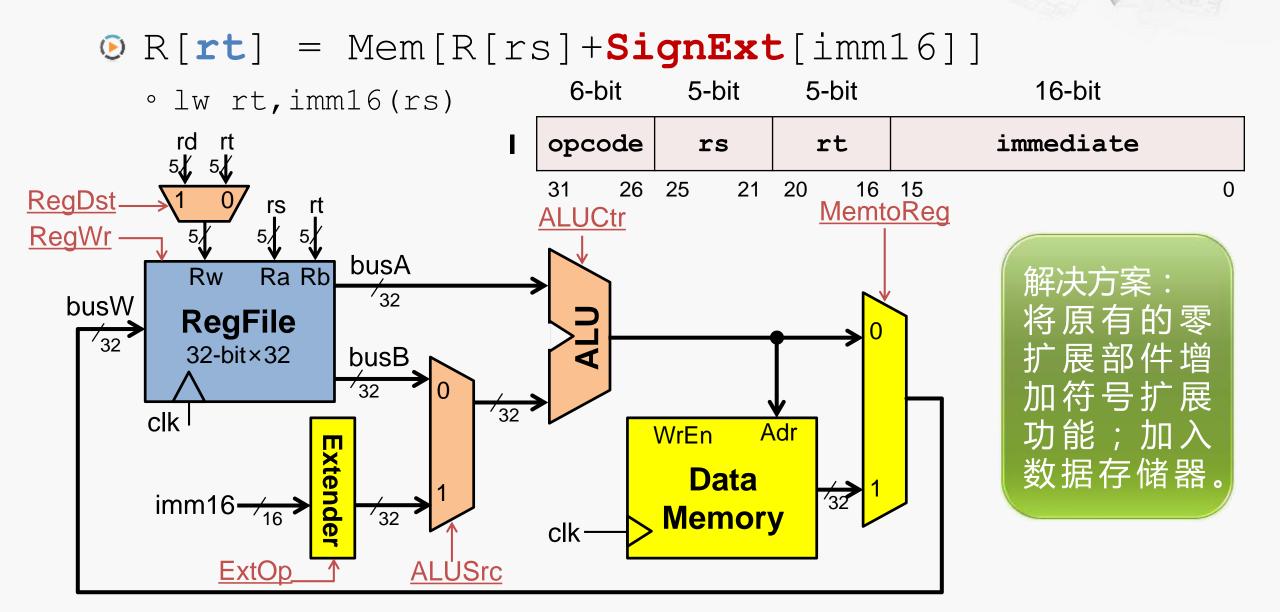


# 访存指令的需求 (Store)

Mem[R[rs]+SignExt[imm16]] = R[rt] 5-bit 6-bit 5-bit 16-bit o sw rt,imm16(rs) immediate opcode rt rs 26 21 16 15 31 25 20 RegDst rs **MemtoReg ALUCtr** RegWr **MemWr** busA Ra Rb Rw <sup>7</sup>32 busW RegFile <sup>7</sup>32 ' 32-bit×32 busB <sup>7</sup>32 <sup>7</sup>32 clk Adr WrEn Extender Data Data In imm16 $\frac{1}{16}$ **Memory** <sup>7</sup>32 clk-**ALUSrc ExtOp** 

## 数据通路初步完成

18年考的就是画此图,十几分,看了ppt轻松拿到必会!!

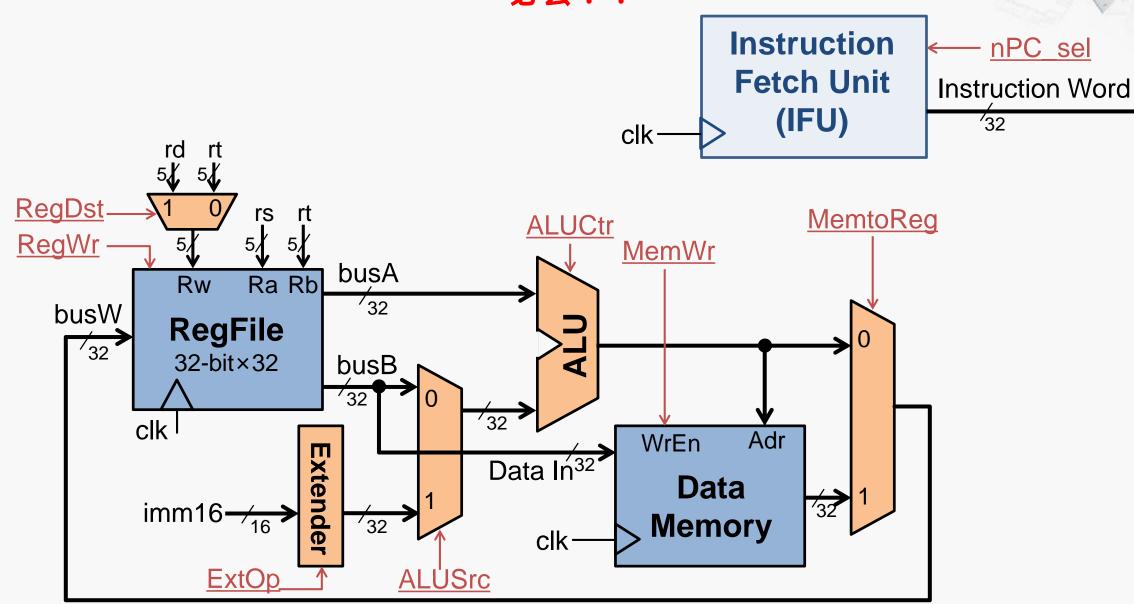

### 处理器的设计步骤

- ① 分析指令系统,得出对数据通路的需求
- ② 为数据通路选择合适的组件
- ③连接组件建立数据通路
- ④ 分析每条指令的实现,以确定控制信号
- ⑤ 集成控制信号,形成完整的控制逻辑

# 本节小结

# 数据通路的建立

北京大学。嘉课

计算机组制成

制作人:临後旅



